

Nama Edgrant Henderson Suryajaya
NPM 2206025016

Kode Asisten
Jenis Tugas TP

Jawaban

1. Truth table input output

I	Input			Output						
	C	B	A	g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
3	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
4	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0
5	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
6	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
7	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1

2. Kmap dan persamaan setiap output

G		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

G = 1

F		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	1
	1	0	0	0	1

$F = A' + BC'$

E		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	0	1	1
	1	1	1	1	1

$E = A + B + C'$

D		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	1	1	0
	1	1	1	1	1

$D = A + C$

C		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	0	0
	1	1	0	1	1

$C = (A \text{ XNOR } B) + AC'$


B		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	1	1	0
	1	1	0	1	0

$B = BC + A'C + AB'C'$


A		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	1	1	1
	1	0	0	1	0

$A = A'C + A'B + BC$

3. Rangkaian total

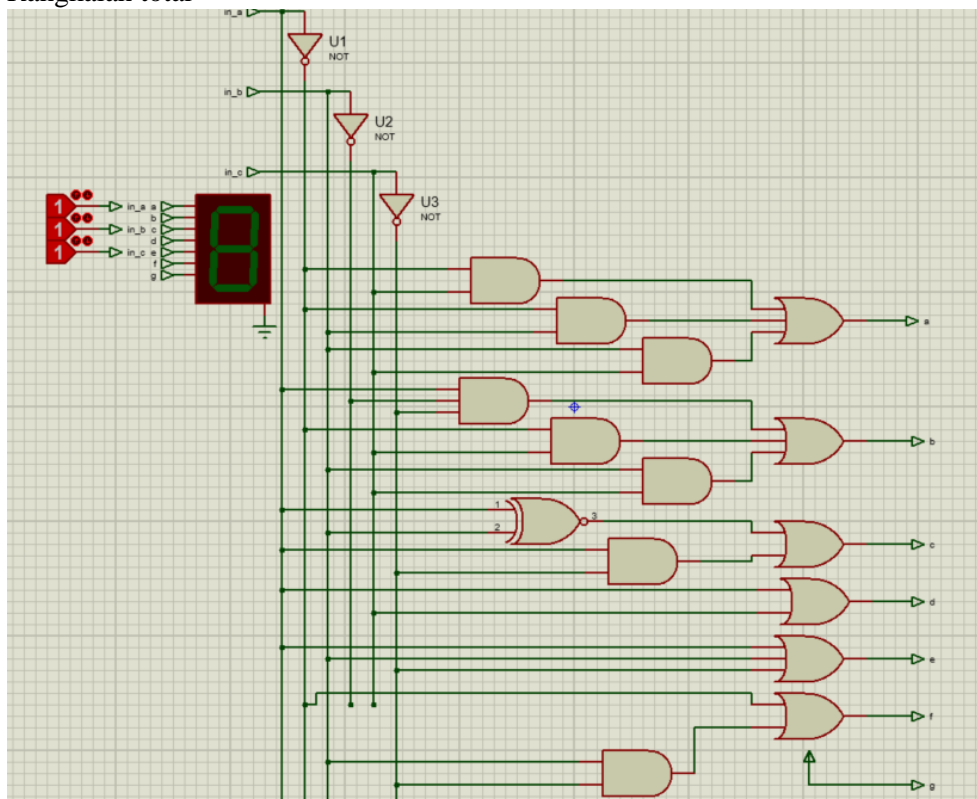


Gambar setiap kombinasi

 



Digital Laboratory

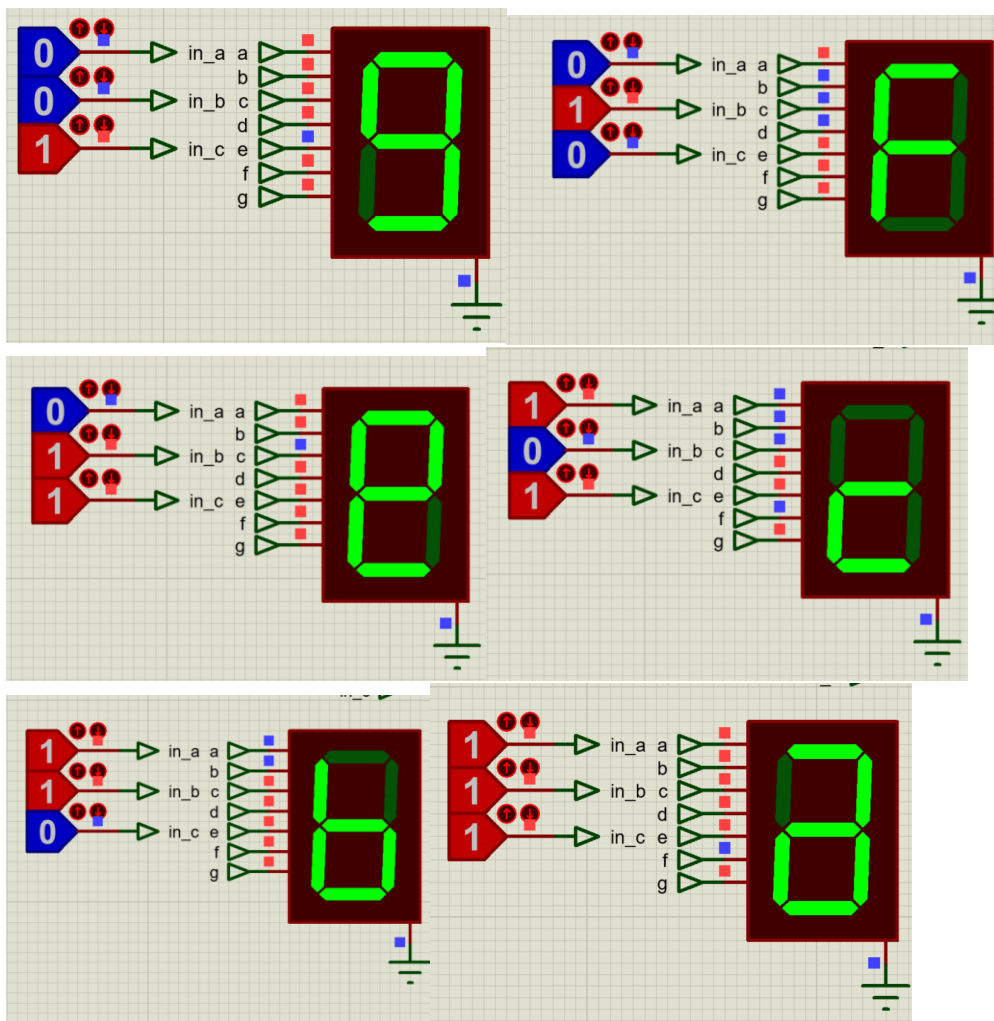

4. Flow style dan behavioral style adalah paradigma pemrograman di vhdl

Dataflow style adalah sistem pemrograman yang menunjukkan bagaimana data mengalir di sistem, penulisan data sama seperti implementasi di hardware, yakni menggunakan gerbang logika. Dataflow style bersifat banyak concurrent signal yang jalan sekaligus

Contohnya:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity half_adder is
  port (a, b: in std_logic;
        sum, carry_out: out std_logic);
end half_adder;

architecture dataflow of half_adder is
begin
  sum <= a xor b;
  carry_out <= a and b;
end dataflow;
```

Behavioral style adalah sistem pemrograman di vhdl secara fungsional dan algoritmik, gaya ini lebih abstrak dibanding dataflow dan tidak langsung menulis di level gerbang logika. Style ini biasanya menggunakan process statement yang setiapnya merupakan 1 statement concurrent yang sekuensial

Contohnya:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity half_adder is
  port (a, b: in std_logic;
        sum, carry_out: out std_logic);
end half_adder;

architecture behavior of half_adder is
begin
  ha: process (a, b)
  begin
    if a = '1' then
      sum <= not b;
      carry_out <= b;
    else
      sum <= b;
      carry_out <= '0';
    end if;
  end process ha;
end behavior;
```

Referensi:

- “VHDL Modelling Styles: Behavioral, Dataflow, Structural,” *Buzztech*, Apr. 24, 2018. <https://buzztech.in/vhdl-modelling-styles-behavioral-dataflow-structural/>
- Efy, “Behavioral Style of Modelling,” *Electronics for You*, Mar. 30, 2023. <https://electronicsforyou.in/behavioral-style-of-modelling/>

5. Dalam blok proses, sensitivity list adalah parameter ke proses yang memberi tahu semua signal yang sensitif terhadap proses. Kalau satu pun signal yang berubah, proses akan berjalan dan kode di dalamnya akan tereksekusi.

Syntax dari sebuah proses adalah

```
process(<signal1>, <signal2>, ..) is
begin
    <main logic here>
end process;
```

signal 1 dan signal 2 adalah dalam sensitivity list, jika salah satunya berubah, proses akan berjalan.

Referensi:

- J. J. Jensen, “How to create a process with a sensitivity list in VHDL,” *VHDLwhiz*, Aug. 2023, [Online]. Available: <https://vhdlwhiz.com/sensitivity-list/>
- Efy, “Behavioral Style of Modelling,” *Electronics for You*, Mar. 30, 2023. <https://electronicsforyou.in/behavioral-style-of-modelling/>

6. Wait statement secara umum berfungsi untuk menunggu dalam sebuah proses sekuensial. Wait dapat diatur untuk menunggu waktu tertentu (contohnya 10ns (wait for 10 ns)), tetapi juga bisa menunggu hal spesifik seperti sensitivity list menggunakan syntax (wait on *sensitivity list*). Terakhir wait juga dapat menunggu sampai sebuah kondisi true (wait until *condition*). Catatan, proses yang ada sensitivity list di paramaternya gak bisa ada wait statement.

Referensi:

- J. J. Jensen, “How to delay time in VHDL: Wait For,” *VHDLwhiz*, Aug. 2023, [Online]. Available: <https://vhdlwhiz.com/wait-for/>
- Russell, “VHDL Example Code of wait Statement,” *Nandland*, Jun. 30, 2022. <https://nandland.com/wait-statement-wait-until-wait-on-wait-for/>



7. Kode

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux is
    port (
        I : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        S : IN STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        O : OUT STD_LOGIC
    );
end entity mux;

architecture rtl of mux is
begin
    process(I, S)
    begin
        if S(0) = '0' and S(1) = '0' then
            O <= I(0);
        elsif S(0) = '0' and S(1) = '1' then
            O <= I(1);
        elsif S(0) = '1' and S(1) = '0' then
            O <= I(2);
        else
            O <= I(3);
        end if;
    end process;
end architecture rtl;
```