

Case Study

Modul 6: for loop

Kode Multiplier

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity MultiplierDewa is
    generic (
        n : positive := 4
    );
    port (
        dataA, dataB : IN std_logic_vector (n - 1 downto 0);
        dataOut : OUT std_logic_vector (2*n - 1 downto 0)
    );
end entity MultiplierDewa;

architecture rtl of MultiplierDewa is
begin
    shift: process(dataA, dataB)
        variable loopLen : integer := 0;
        variable andTemp : std_logic := '0';
        variable dataTemp : std_logic_vector (2*n - 1 downto 0) := (others =>
'0');
        begin
            -- dataTemp := dataIn;
            loopLen := n - 1;
            dataTemp := (others => '0');

            for i in 0 to loopLen loop
                for j in 0 to loopLen loop
                    dataTemp(i+j) := dataTemp(i+j) xor (dataA(i) AND dataB(j));
                    dataTemp(i+j) := dataTemp(i+j) xor andTemp;
                end loop;
            end loop;

            dataOut <= dataTemp;
        end process shift;
    end architecture rtl;
```



Wave - Default						
	Msgs					
+ /multiplierdewa/dataA	11010010	11010010				
+ /multiplierdewa/dataB	00101011	00101011				
+ /multiplierdewa/dat...	0001110110100110	0001110110100110				

Kode Test Bench

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity MultiplierDewa tb is
end entity MultiplierDewa tb;

architecture rtl of MultiplierDewa tb is
    constant n : positive := 8;
    signal dataA, dataB : std_logic_vector (n - 1 downto 0);
    signal dataOut : std_logic_vector (2*n - 1 downto 0) := (others => '0');

    -- constant DELAY : time := 100 ps;
begin

    UUT : entity work.MultiplierDewa
        GENERIC MAP (n => n)
        port map (dataA => dataA, dataB => dataB, dataOut => dataOut);

    test1: process
    begin
        dataA <= "00101011";
        dataB <= "11010010";
        assert dataOut = "0001110110100110" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ps;
        dataA <= "11001100";
        dataB <= "01010101";
        assert dataOut = "0011110000111100" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ps;
        dataA <= "11110000";
        dataB <= "00001111";
        assert dataOut = "0000010101010000" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ps;
        dataA <= "00000001";
        dataB <= "11111111";
        assert dataOut = "0000000011111111" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ps;
        dataA <= "10101010";
        dataB <= "01010101";
        assert dataOut = "0010001000100010" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ns;
        wait;

    end process test1;

end architecture rtl;
```



Generic n = 8

Testcase	Input A	Input B	Output
1	"00101011"	"11010010"	"0001110110100110"
2	"11001100"	"01010101"	"0011110000111100"
3	"11110000"	"00001111"	"0000010101010000"
4	"00000001"	"11111111"	"0000000011111111"
5	"10101010"	"01010101"	"0010001000100010"

Wave - Default	
Msgs	
/multiplierdewa_tb/...	10101010
/multiplierdewa_tb/...	01010101
/multiplierdewa_tb/...	0010001000100010

00101011	11001100	11110000	00000001	10101010
11010010	01010101	00001111	11111111	01010101
0001110110100110	0011110000111100	0000010101010000	0000000011111111	0010001000100010



```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity MultiplierDewa tb is
end entity MultiplierDewa tb;

architecture rtl of MultiplierDewa tb is
    constant n : positive := 16;
    signal dataA, dataB : std_logic_vector (n - 1 downto 0);
    signal dataOut: std_logic_vector (2*n - 1 downto 0) := (others => '0');

    -- constant DELAY : time := 100 ps;
begin

    UUT : entity work.MultiplierDewa
        GENERIC MAP (n => n)
        port map (dataA => dataA, dataB => dataB, dataOut => dataOut);

    test1: process
    begin
        dataA <= "1101101010110101";
        dataB <= "0101010101010101";
        assert dataOut = "00111000100011101100011101110001" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ps;
        dataA <= "1111111111111111";
        dataB <= "0000000000000001";
        assert dataOut = "00000000000000011111111111111111" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ps;
        dataA <= "0000111100001111";
        dataB <= "1111000011110000";
        assert dataOut = "00000101010100000000010101010000" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ps;
        dataA <= "0000000000000000";
        dataB <= "1111111111111111";
        assert dataOut = "00000000000000000000000000000000" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ps;
        dataA <= "1010101010101010";
        dataB <= "0101010101010101";
        assert dataOut = "00100010001000100010001000100010" report "jawaban salah" severity error;
        wait for 100 ns;
        wait;

    end process test1;


end architecture rtl;
```



Digital
Laboratory

Generic n = 16

Testcase	Input A	Input B	Output
1	"1101101010110101"	"0101010101010101"	"00111000100011101100011101110001"
2	"1111111111111111"	"0000000000000001"	"00000000000000001111111111111111"
3	"0000111100001111"	"1111000011110000"	"0000010101010100000000010101010000"
4	"0000000000000000"	"1111111111111111"	"00000000000000000000000000000000"
5	"1010101010101010"	"0101010101010101"	"00100010001000100010001000100010"

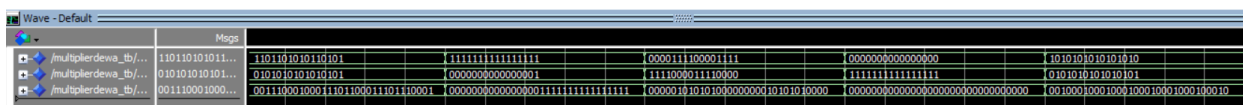

Signal	Value
multiplier_dewa_tb/...	110110101011...
multiplier_dewa_tb/...	010101010101...
multiplier_dewa_tb/...	001110001000...